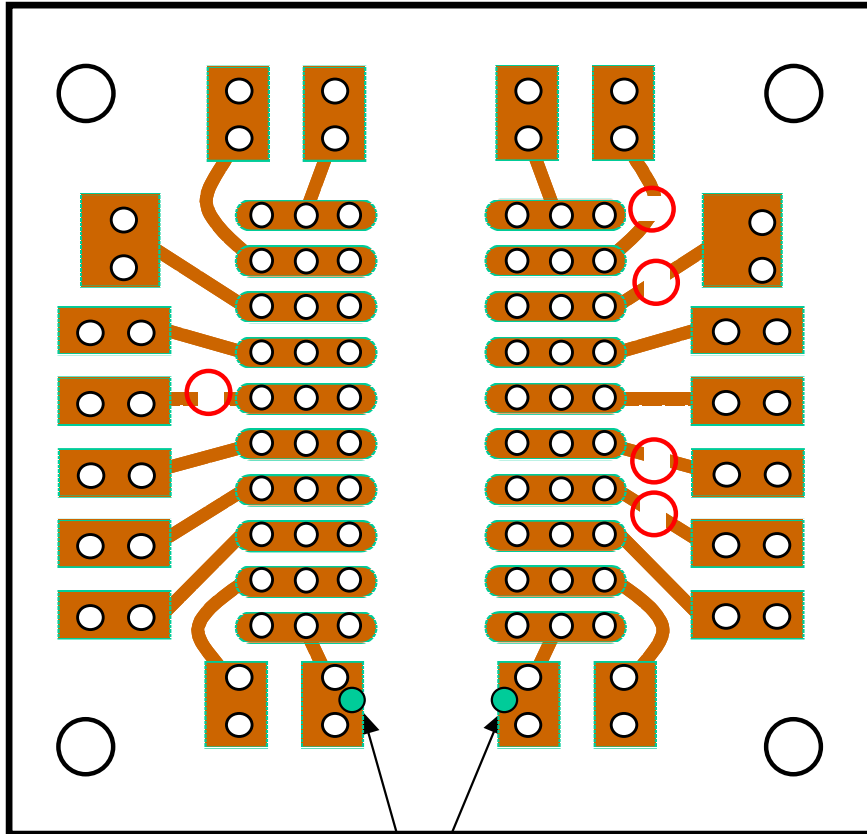



# 部品配置・配線図

○印でパターンをカット  
カッターで0.5mm程度の間隔で  
切込みを3~4本入れてパターン  
が浮いたら削り取る





φ1.1mmのドリルで穴を開ける  
(リレーの足が入る)

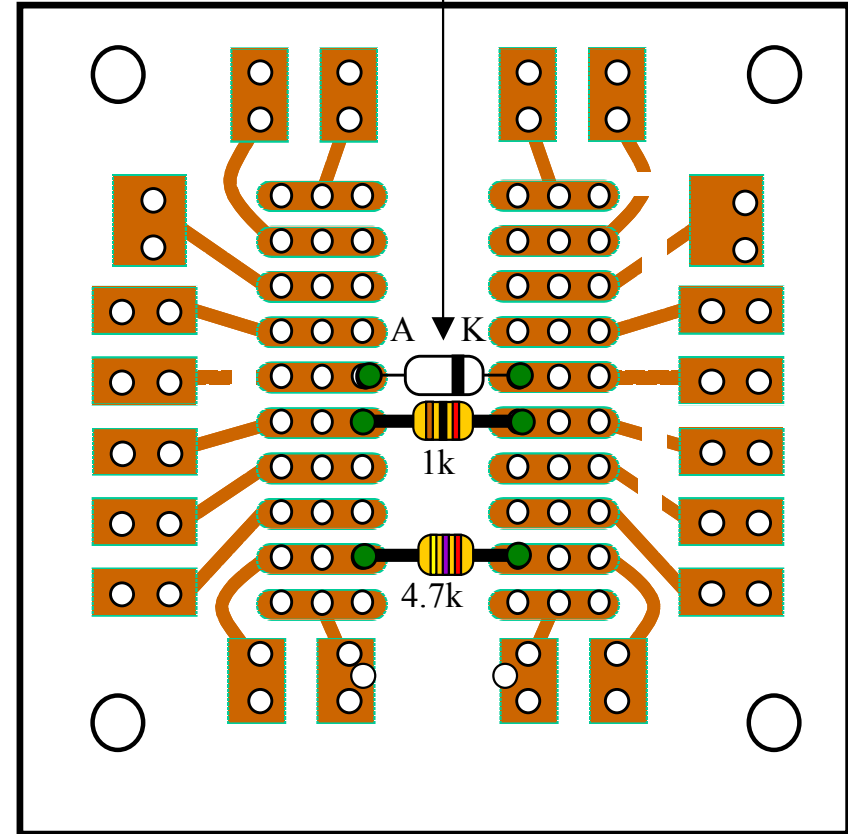ダイオード(後付け)  
シリコンダイオード(1A程度)  
リレーのはんだ付け時に  
一緒にはんだ付け



NPNトランジスタ  
2SC1815など

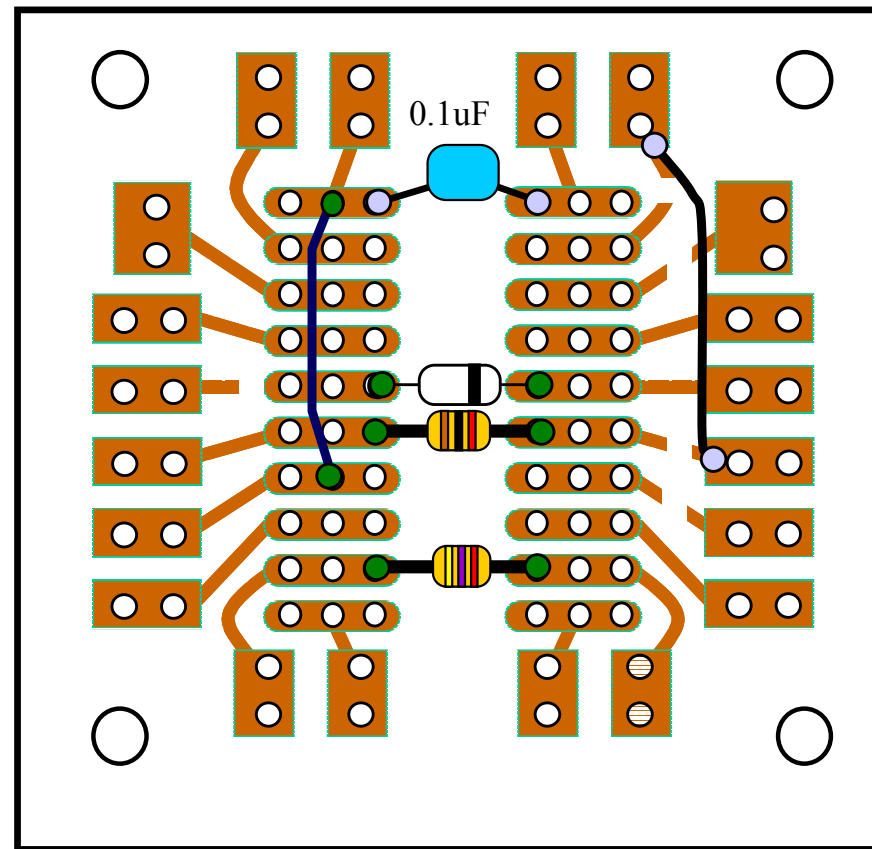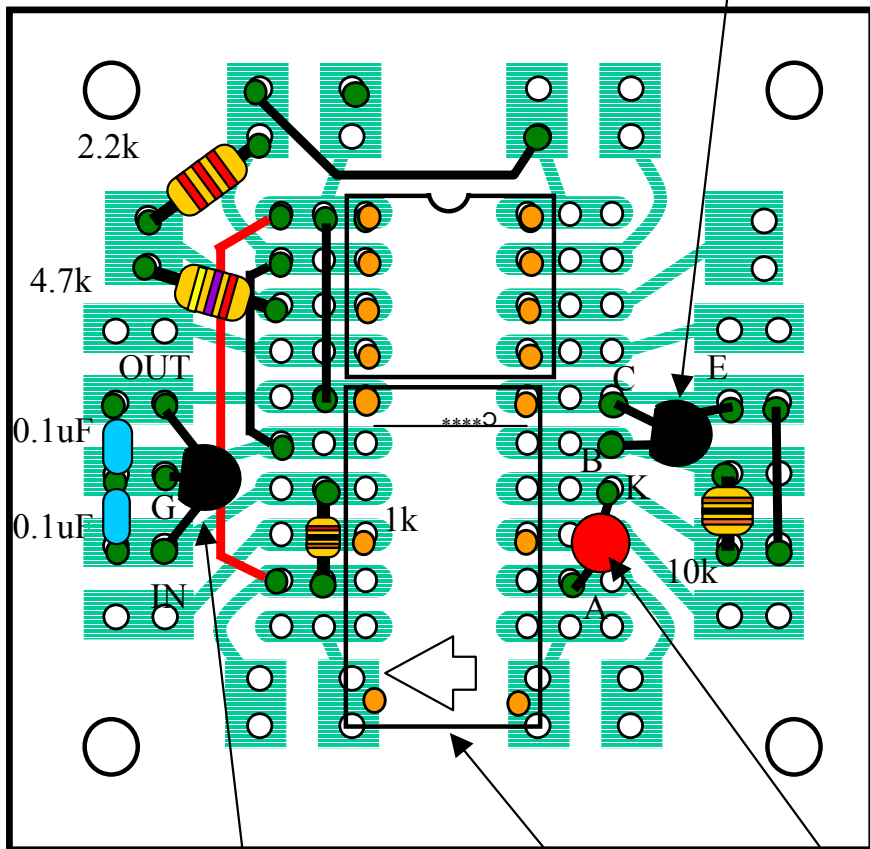


部品面

パターン面

3端子レギュレータ  
5V100mA程度

LEDは順方向電圧が  
1.7V程度のもの  
(赤色がほぼこの電圧)

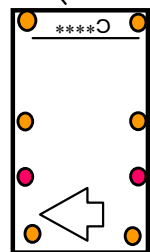

リレー端子のうち  
赤の2本は切り取る  
(NCノーマルコンタクトの端子)

